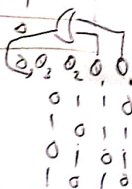


$$x_{102} = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1$$

\mathcal{G}_A	\mathcal{G}_B	\mathcal{G}_C	$\mathcal{G}_A^+(D_A)$ $= (\mathcal{G}_B^+ \circ \mathcal{G}_C)$	$\mathcal{G}_B^+(D_B)$ $= \mathcal{G}_A$	$\mathcal{G}_C^+(D_C)$ $= \mathcal{G}_B$
0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0

[illegible]

0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1



CLK	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3^+	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+
1	0	1	1	0	1	0	1	1
2	1	0	1	1	0	1	0	1
3	0	1	0	1	1	0	1	0

Q4 (a)

	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	0	0
1	1	0	0
2	1	1	0
3	0	1	1
4	0	0	1
5	0	0	0
6	1	0	0


(b) Aft. 1st CLK
 $D = 1, Q_0 = 0, Q_1 = 0, Q_2 = 1$

$$D = (Q_2 \oplus Q_3) \oplus Q_1$$

$$1 = (1 \oplus Q_3) \oplus 0$$

$$1 = 0_3 \oplus 1$$


$$Q_2 = 0$$

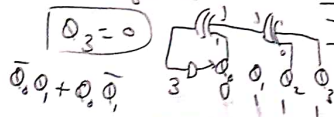

S^5	D_4	S_4	D_3	S_3	D_2	S_2	D_1	S_1	Count	C_m	S_R
NO CLK	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1011
1 CLK	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1011
2 CLK	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1001


$S = 1, \text{Count} = 0$

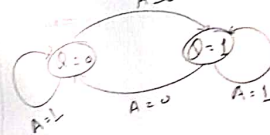Q4 $A=0, Y=X, \bar{Q}=D \Rightarrow Q^+ = \bar{Q}$
 $A=1, Y=X, Q=D \Rightarrow Q^+ = Q$
 $A=0$



Q.7 $D = A \oplus X \oplus Y$

x	y	0	1	0 ⁺
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

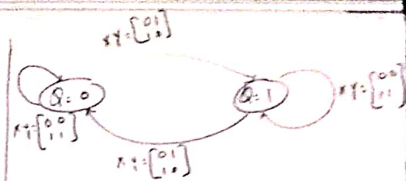

Q6 $D_1 = Q_2, D_2 = A \oplus S = Q_1 \oplus S$

Q_L	Q_1	S	$Q_L^* = Q_L$	$Q_1^* = Q_1$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

$$D = AOS = AS + \overline{AS}$$

$$if = A = \overline{0_1}$$

$$D_2 = \overline{0}_1 S + Q_1 \overline{S}$$

Input A should be connected to $\overline{O_1}$

Ans = Option D